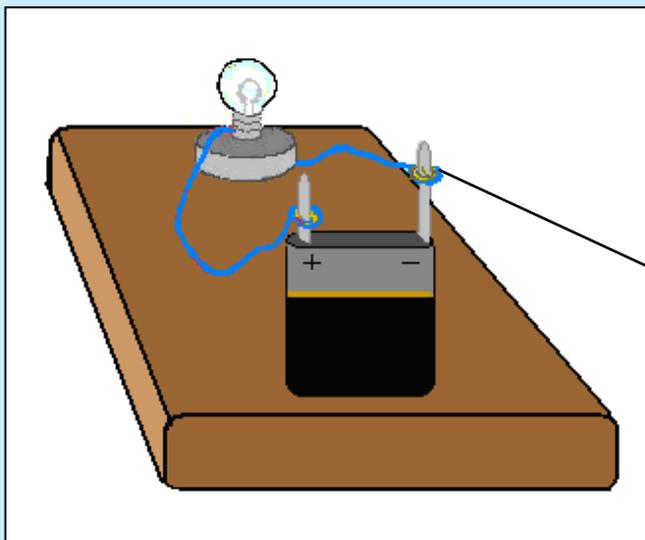


Activité 13 : Conducteur, non conducteur...



La lampe est en bon état.
La pile est en bon état.
Elles sont bien branchées, le circuit est fermé.

La lampe ne fonctionne pas !

Tous les fils ne laissent pas passer le courant électrique : certains matériaux ne sont pas conducteurs d'électricité.

Complète le circuit avec le matériel approprié pour que l'ampoule s'allume...

