
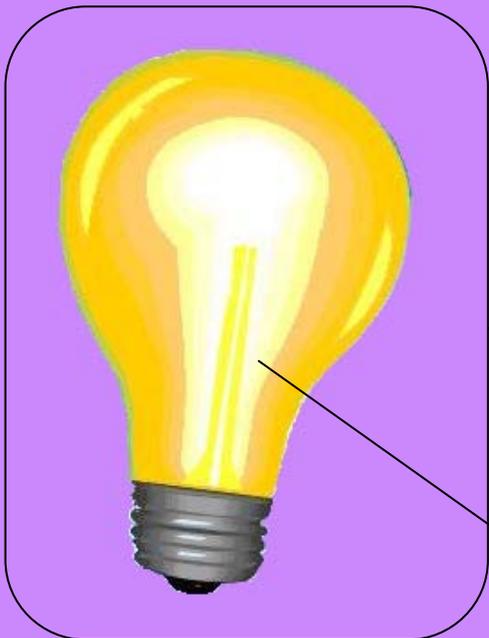


Activité 12 : L'électricité

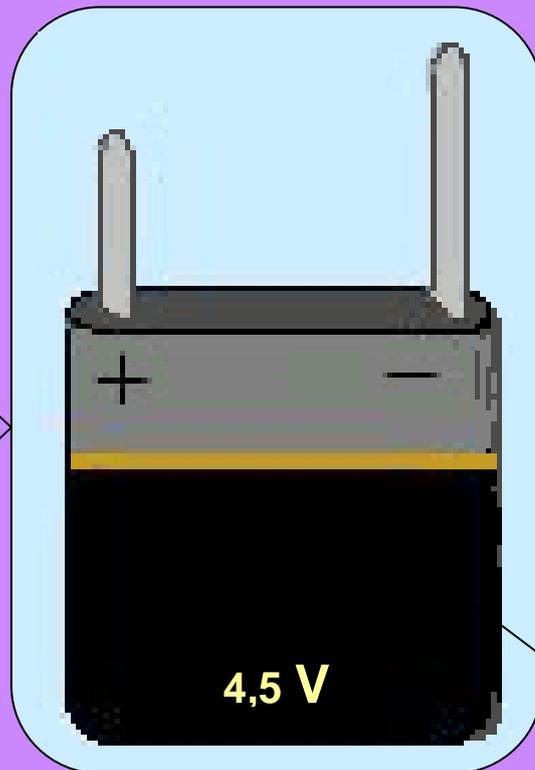


La lampe électrique est en bon état quand le filament n'est pas cassé.




La pile fournit de l'électricité.

Circuit ouvert, circuit fermé...

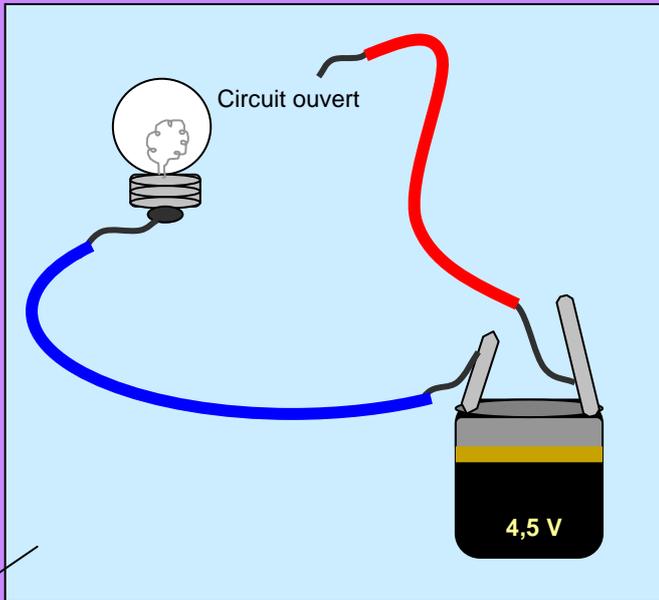

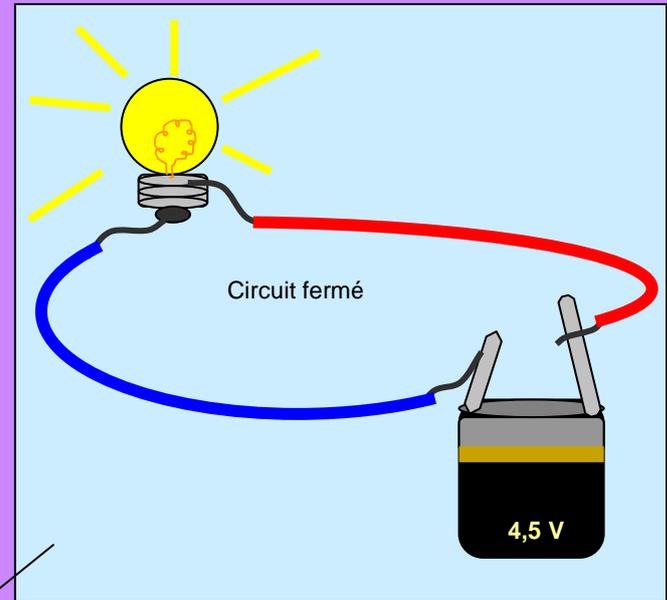Le chemin par lequel le courant électrique circule est coupé. Si le circuit électrique est coupé (ouvert), l'ampoule n'est pas alimentée. Elle est éteinte.



Le circuit électrique n'est pas coupé. Il est fermé. L'ampoule est alimentée. Elle éclaire.